Prova Finale

Progetto di Reti Logiche

Matteo Pierini

Anno accademico 2020/2021 - Prof. Gianluca Palermo Politecnico di Milano

Indice

1	Intr	oduzione	2
	1.1	Obiettivo del progetto	2
	1.2	* 9	2
	1.3		3
	1.4		3
2	Arc	hitettura	4
	2.1	Macchina a stati finiti	5
		2.1.1 Stato READY	5
			5
			5
			5
			7
		•	7
		•	7
3	Rist	ıltati sperimentali	8
	3.1	-	8
	3.2		8
4	Cor	clusioni	9
-			9

1 Introduzione

1.1 Obiettivo del progetto

L'obiettivo della prova è la progettazione di un componente hardware, descritto in VHDL e sintetizzabile, che implementi una versione semplificata dell'algoritmo di equalizzazione dell'istogramma delle immagini.

1.2 Riepilogo della specifica

Il modulo può equalizzare immagini in scala di grigi a 256 livelli, di dimensioni massime di 128x128 pixel. Al componente vengono forniti in memoria le dimensioni dell'immagine e, in sequenza, i valori dei pixel. Il componente implementa il seguente algoritmo per calcolare il valore equalizzato di ogni pixel dell'immagine:

```
DELTA_VALUE = MAX_PIXEL_VALUE - MIN_PIXEL_VALUE
SHIFT_LEVEL = 8 - FLOOR(LOG2(DELTA_VALUE + 1))
TEMP_PIXEL = (CURRENT_PIXEL_VALUE - MIN_PIXEL_VALUE) << SHIFT_LEVEL
NEW_PIXEL_VALUE = MIN(255, TEMP_PIXEL)</pre>
```

dove MAX_PIXEL_VALUE e MIN_PIXEL_VALUE rappresentano rispettivamente i valori dei pixel più chiari e più scuri, CURRENT_PIXEL_VALUE il valore del pixel da trasformare e NEW_PIXEL_VALUE il valore del pixel aggiornato. Infine, l'immagine equalizzata viene scritta in memoria a partire dalla posizione immediatamente successiva all'immagine originale.

C	URREN'	$\Gamma PIXEL$	VALUE	MIN_PI	XEL_VALU	JE:	36
	71	226	36	MAX_PI	XEL_VAL	JE:	236
2	236	108	148	DE	LTA_VAL	JE:	200
4	220	201	88	SHIFT_LEVE		EL:	1
	7	TEMP_PIX	EL	NEW_PIXEL_VALUE			
	70	380	0	70	255	0	
	400	144	224	255	144	22	$4 \mid$
	368	330	104	255	3255	10	4

Tabella 1: Esempio con un'immagine 3x3

1.3 Memoria

La memoria RAM connessa al modulo deve essere indirizzata al byte, secondo lo schema che segue:

indirizzo	valore	
0	larghezza immagine	,
1	altezza immagine	
2	valore pixel 0 immagine originale	
3	valore pixel 1 immagine originale	} input
n+1	valore pixel n-1 immagine originale	J
n+2	valore pixel 0 immagine equalizzata	
n+3	valore pixel 1 immagine equalizzata	output
$\frac{1}{2n+1}$	valore pixel n-1 immagine equalizzata	,

Figura 1: Schema della configurazione della memoria

dove n è pari al numero di pixel dell'immagine ($larghezza \cdot altezza$), quindi i pixel 0 e n-1 sono rispettivamente il primo e l'ultimo.

1.4 Interfaccia del componente

Segnali di ingresso:

- i_clk: segnale di clock
- i_rst: segnale di reset asincrono, per l'inizializzazione del modulo
- i_start: segnale di start, per dare inizio all'elaborazione
- i_data (8 bit): valore letto dalla memoria

Segnali di uscita:

- o_address (16 bit): indirizzo di lettura/scrittura da/in memoria
- o_data (8 bit): valore da scrivere in memoria
- o_en: segnale di enable (scrittura o lettura) della memoria
- o_we: segnale di enable di scrittura in memoria
- o_done: segnale di fine elaborazione

2 Architettura

Il modulo è composto da due processi che implementano una *macchina a stati finiti*. Il processo STATE_REG si occupa di rispondere ad un eventuale segnale di reset asincrono e di aggiornare i vari flip-flop con i valori successivi, rappresenta dunque il funzionamento della parte di memoria interna del componente. Il processo STATE_FUNC rappresenta invece lo stato e, come descritto successivamente, gestisce la computazione, tutte le uscite e i segnali interni.

Prima di iniziare l'elaborazione si attende che il segnale i_start assuma un valore logico alto. Al termine della stessa, l'uscita o_done viene portata a 1 e si attende che il segnale di start torni a 0 prima di poter iniziare l'elaborazione successiva.

Come verrà precisato più avanti, ai fini dell'ottimizzazione, gli indirizzi della memoria a cui è necessario fare accesso vengono scritti sull'uscita o_address quando la macchina si trova nello stato precedente a quello in cui il valore è effettivamente utilizzato. Con questa scelta si riesce a non introdurre degli stati che altrimenti avrebbero come unico scopo quello di attendere la risposta da parte della memoria.

L'algoritmo implementato consiste dei seguenti passaggi:

- 1. lettura delle dimensioni dell'immagine e calcolo del numero di pixel
- 2. iterazione su tutti i pixel per trovare i valori di minimo e di massimo
 - a) lettura nuovo pixel
 - b) confronto con minimo e massimo già trovati
 - c) eventuale aggiornamento di minimo e massimo
- 3. iterazione su tutti i pixel per calcolare e scrivere in memoria il valore aggiornato
 - a) lettura nuovo pixel
 - b) calcolo valore aggiornato
 - c) scittura pixel aggiornato

2.1 Macchina a stati finiti

In figura 2 una rappresentazione grafica della macchina a stati implementata dal componente, i cui stati sono dettagliati di seguito. Sono state indicate qualitativamente le transizioni che dipendono dagli ingressi di comando.

2.1.1 Stato READY

Il componente, una volta inizializzato, si trova in questo stato e vi rimane fino a quando viene alzato il segnale di i_start. Il segnale o_address assume già come valore il primo indirizzo della memoria, così da poter leggere, quando l'elaborazione viene avviata, la larghezza dell'immagine durante il prossimo periodo di clock.

2.1.2 Stato READ_X_DIM

Viene letto il valore della larghezza dell'immagine e salvato (al prossimo segnale di clock) nel registro pixel_count. Analogamente allo stato precedente, o_address assume il valore del secondo indirizzo di memoria, per poter leggere l'altezza dell'immagine.

2.1.3 Stato READ_Y_DIM

Viene letto il valore dell'altezza dell'immagine e moltiplicato per la larghezza precedentemente salvata, così che pixel_count sia pari al numero di pixel dell'immagine. Viene inizializzato il contatore counter in modo da poter iterare il prossimo stato per ogni pixel. o_address viene posto all'indirizzo della memoria che contiene il valore del primo pixel.

2.1.4 Stato FIND_MIN_MAX

Si attraversa questo stato per ogni pixel dell'immagine, grazie al contatore counter che, ad ogni iterazione, viene incrementato e confrontato con pixel_count.

Per ogni iterazione viene letto un nuovo pixel, il quale è confrontato con min_pixel_value e max_pixel_value che, eventualmente, vengono aggiornati. o_address viene posto all'indirizzo necessario per la lettura del pixel successivo, calcolato a partire dal valore di counter.

Esauriti tutti i pixel e ottenuti i valori di minimo e di massimo, counter e o_address vengono inizializzati per iniziare una nuova iterazione sull'intera immagine.

 


Figura 2: Grafo della macchina a stati

2.1.5 Stato EQUALIZE_AND_WRITE

Per ogni pixel dell'immagine si attraversa il ciclo di stati composto da EQUALIZE_AND_WRITE e GET_NEXT_PIXEL_FOR_EQUALIZATION.

In questo stato viene letto il valore del pixel originale, applicato l'algoritmo con i parametri acquisiti precedentemente, e preparate le uscite o_data, o_address, o_we per la scrittura del nuovo pixel, che avverrà effettivamente in memoria solo durante lo stato GET_NEXT_PIXEL_FOR_EQUALIZATION.

Quando sono stati scritti tutti i nuovi valori dei pixel si passa allo stato DONE.

2.1.6 Stato GET_NEXT_PIXEL_FOR_EQUALIZATION

Questo stato permette alla RAM di scrivere il valore aggiornato fornito precedentemente, mentre o_address e o_we vengono preparate per la lettura del pixel successivo e counter viene incrementato. Quindi si torna allo stato EQUALIZE_AND_WRITE.

2.1.7 Stato DONE

L'elaborazione è terminata, viene alzato il segnale o_done e disabilitata la memoria ponendo o_en a 0. Quando viene abbassato i_start, il modulo esce da questo stato e si sposta nello stato READY.

3 Risultati sperimentali

3.1 Sintesi

Il componente risulta correttamente sintetizzabile, producendo il seguente schema:

 


Figura 3: Schema del componente sintetizzato

3.2 Testing

Il corretto funzionamento è stato verificato tramite i seguenti test bench, sia in simulazione behavioral che in simulazione post-synthesis. Per ogni test è indicato anche il risultato atteso.

- $\bullet\,$ immagine già equalizzata (almeno uno 0 e un 255 tra i pixel originali): immagine scritta uguale all'originale
- \bullet dimensioni dell'immagine nulle (immagine 0x0): nessuna scrittura in memoria
- dimensioni dell'immagine massime (immagine 128x128): equalizzazione corretta

- tutti i valori dei pixel uguali: DELTA_VALUE pari a 0, immagine di output composta da tutti pixel con valore 0
- valori dei pixel sempre crescenti/decrescenti (per sollecitare la ricerca del massimo/minimo): equalizzazione corretta
- reset asincrono: interruzione dell'elaborazione e ritorno immediato allo stato READY
- test bench casuali, anche composti da più immagini consecutive, di dimensioni variabili (prodotti da un generatore automatico scritto in C)

 


Figura 4: Esecuzione di un test bench di esempio, immagine 2x2 e periodo di clock di 15 ns.

4 Conclusioni

Il componente progettato supera correttamente i test indicati precedentemente e rispetta le specifiche richieste.

4.1 Prestazioni ottenute

Di seguito sono indicati i tempi di elaborazione nei due casi limite, entrambi eseguiti con un periodo di clock di 15 ns:

• immagine vuota (0x0): **120 ns**

• imagine 128x128: **737,4 μs**

In generale, il tempo necessario all'elaborazione dipende linearmente dalla dimensione dell'immagine. Più precisamente, sono necessari 8+3n cicli di clock, dove n rappresenta il numero di pixel dell'immagine.